

# Sekvencijalne naredbe

- Za razliku od konkurentnog koda, u sekvencijalnom kodu, baš kao i kod tradicionalnih programskih jezika, naredbe se izvršavaju po redosledu kako su napisane.
- Konkurentne i sekvencijalne naredbe se ne mogu "mešati" u kodu arhitekture, već se sekvencijalne sekcije koda mogu pisati samo u okviru posebnih jezičkih konstrukcija: **procesa**, funkcija i procedura.
- Proces je, sam za sebe, kao celina, konkurentna naredba i kao takva može se kombinovati s drugim konkurentnim naredbama.
- Funkcije i procedure su potprogrami i mogu se pozivati iz drugih delova koda, bilo konkurentnog, bilo sekvencijalnog.



# Sekvencijalne naredbe

Sekvencijalni kod je sadržan u:

- Procesu (PROCESS)
- Procedure (PROCEDURE)
- Funkciji (FUNCTION)

Sekvencijalne naredbe:

- IF
- WAIT
- CASE
- LOOP



# PROCESS

- Okvir za sekvencijalni kod - definiše oblast arhitekture u kojoj se naredbe izvršavaju na sekvencijalan način.
- Kao celina, proces je konkurentna naredba i može se kombinovati s drugim konkurentnim naredbama i procesima u okviru iste arhitekture.
- U odnosu na to kako se definišu uslovi za aktiviranje, razlikujemo dve vrste procesa:
  1. proces sa listom senzitivnosti i
  2. proces sa *wait* naredbom.



# Proces sa listom senzitivnosti

- Sintaksa:

**[labela:] PROCESS (lista senzitivnosti)**

**[VARIABLE ime tip [opseg] [:= inicialna\_vrednost]]**

**BEGIN**

**(sekvencijalni kod)**

**END PROCESS [labela];**

- *Lista senzitivnosti*: spisak signala na koje je proces senzitivan (osetljiv).
- **Promena vrednosti bilo kog signala iz liste senzitivnosti aktivira process.**
- Nakon aktiviranja, naredbe iz dela *sekvencijalni kod* se izvršavaju jedna za drugom.
- Nakon što se izvrši i poslednja naredba, proces se deaktivira, i ostaje neaktivan sve do ponovnog aktiviranja.

# Proces sa listom senzitivnosti – opis kombinacionog kola

```
SIGNAL a, b, c : STD_LOGIC;
```

```
...
```

```
PROCESS(a, b, c)
```

```
BEGIN
```

```
y <= a OR b OR c;
```

```
END PROCESS;
```

Isti efekat kao jednostavna konkurentna naredba dodele:


```
y <= a OR b OR c;
```

Proces se izvrši jedanput uvek kad se promeni vrednost nekog od signala *a*, *b* ili *c*.


 
# Proces sa listom senzitivnosti - opis sekvencijskog kola

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 ENTITY dff IS
4 PORT (d,clk,rst : IN STD_LOGIC;
5 q : OUT STD_LOGIC);
6 END dff;
7 ARCHITECTURE arch_proc OF dff IS
8 BEGIN
9 PROCESS(clk,rst)
10 BEGIN
11 IF(rst='1') THEN
12 q <= '0';
13 ELSIF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
14 q <= d;
15 END IF;
16 END PROCESS;
17 END arch_proc;
```




# Proces sa *wait* naredbom

- **Ako se WAIT koristi u procesu, lista senzitivnosti mora biti izostavljena**
- WAIT sustenuje izvršenje procesa do ispunjenja zadatog uslova
- Tri oblika:
  1. **WAIT UNTIL uslov;**
  2. **WAIT ON signal1 [, signal2, ...];**
  3. **WAIT FOR vreme;** -- samo u simulaciji


 
# Proces sa *wait* naredbom - opis kombinacionog kola

```
SIGNAL a, b, c : STD_LOGIC;  
.  
.  
.  
PROCESS(a, b, c)  
BEGIN  
y <= a OR b OR c;  
END PROCESS;
```



```
SIGNAL a, b, c : STD_LOGIC;  
.  
.  
.  
PROCESS  
BEGIN  
WAIT ON a, b, c;  
y <= a OR b OR c;  
END PROCESS;
```

# Proces sa *wait* naredbom - opis sekvencijalnog kola

```
1 PROCESS (clk)
2 VARIABLE v : INTEGER RANGE 0 TO 10;
3 BEGIN
4 IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
5 v := v + 1;
6 IF(v = 10) THEN
7 v := 0;
8 END IF;
9 cifra <= v;
10 END IF;
11 END PROCESS;
```



```
1 PROCESS
2 VARIABLE v : INTEGER RANGE 0 TO 10;
3 BEGIN
4 WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk='1');
5 v := v + 1;
6 IF(v = 10) THEN
7 v := 0;
8 END IF;
9 cifra <= v;
10 END PROCESS;
```

# Signali u procesu

- Deklarišu se u deklarativnom delu arhitekture, a vidljivi su, tj. mogu se koristiti, kako u konkurentnim sekcijama arhitekture, tako i unutar procesa koji su obuhvaćeni arhitekturom.

```
ARCHITECTURE ...  
SIGNAL a,b : STD_LOGIC;  
BEGIN  
    . . .  
PROCESS (...)  
BEGIN  
    b <= ...;  
END PROCESS;  
    . . .  
    a <= b ...;  
END ...
```

# Odložena dodela signala u procesu

- **Dodela vrednosti signalu, obavljena unutar procesa, odlaže se do trenutka završetka tekućeg izvršenja procesa.**
- **U toku jednog izvršenja procesa, signal zadržava vrednost koju je imao u trenutku aktiviranja procesa (a koja potiče iz prethodnog izvršenja procesa), a novu vrednost dobija tek nakon deaktiviranja procesa.**
- **Ako se unutar procesa istom signalu više puta dodeli vrednost, samo će poslednja dodata imati vidljiv efekat.**



# Odložena dodela signala u procesu

```
SIGNAL a, b, c, d : STD_LOGIC;  
.  
.  
.  
PROCESS(a,b,c,d)  
BEGIN  
y <= a AND b;  
y <= a OR c;  
y <= c XOR d;  
END PROCESS;
```




```
PROCESS(a,b,c,d)  
BEGIN  
y <= c XOR d  
END PROCESS;
```

Iste naredbe u konkurentnom kodu:

```
SIGNAL a,b,c,d : STD_LOGIC;  
.  
.  
.  
-- sledeće naredbe nisu u procesu  
y <= a AND b;  
y <= a OR c;  
y <= c XOR d;
```

 Višestruke dodele u konkurentnom kodu nisu zabranjene, ali stvaraju kratak spoj.



# Varijable

- Koriste se samo u sekvencijalnom kodu (PROCESS, PROCEDURE, FUNCTION).
- Samo kao lokalne promenljive.
- Ažuriranje varijable je trenutno (kao promenljive iz programskih jezika).
- Naredba dodele za varijable:

**var := izraz;**



# Proces s varijablot

```
SIGNAL a, b, y : STD_LOGIC;
```

```
...
```

```
PROCESS (a,b)
```

```
VARIABLE v : STD_LOGIC;
```

```
BEGIN
```

```
v := '0';
```

```
v := v XOR a;
```

```
v := v XOR b;
```

```
y <= v;
```

```
END PROCESS;
```

Varijable se deklarišu u deklarativnoj sekciji procesa

Isti tipovi podataka kao za signale

Neposredno ažuriranje (odmah nakon izvršene naredbe)

Isti efekat kao:  
 $y \leq a \text{ XOR } b;$

Rezultat izračunavanja se iznosi van procesa




# Sinteza procesa s varijablim

```
SIGNAL a, b, y : STD_LOGIC;  
...  
PROCESS (a,b)  
VARIABLE v : STD_LOGIC;  
BEGIN  
v := '0';  
v := v XOR a;  
v := v XOR b;  
y <= v;  
END PROCESS;
```

```
PROCESS (a,b)  
VARIABLE v0, v1, v2 : STD_LOGIC;  
BEGIN  
v0 := '0';  
v1 := v0 XOR a;  
v2 := v1 XOR b;  
y <= v2;  
END PROCESS;
```

Direktna sinteza nije moguća.

 

Neophodna je transformacija koda => zamena varijable v sa više novih varijabli, tako da se svaka koristi samo jedanput s leve strane u naredbi dodele. (Automatski sprovodi softver za sintezu)

# Signali vs varijable

## (kod sa prethodnog slajda, ali sa signalima)


```
SIGNAL a, b, s : STD_LOGIC;  
...  
PROCESS (a,b,s)  
BEGIN  
    s <= '0';  
    s <= s XOR a;  
    s <= s XOR b;  
    y <= s;  
END PROCESS;
```

Signal se ne može delarisati u procesu.

Lista senzitivnosti za kombinaciono kolo  
sadrži sve signale koji se kao ulazni koriste  
u procesu (uključujući i s).

```
PROCESS (a,b,s)  
BEGIN  
    s <= s XOR b;  
    y <= s;  
END PROCESS;
```

Zbog odložene dodele

 

# IF

- Sintaksa:

**IF uslov\_1 THEN  
sekvencijane naredbe;  
ELSIF uslov\_2 THEN  
sekvencijane naredbe;  
ELSIF uslov\_3 THEN  
sekvencijane naredbe;**

...

**ELSE**

**sekvencijane naredbe;  
END IF;**

Izvršava se samo ako ni  
jedan uslov nije tačan


**Uslovi se ispituju redom**

```
IF(x < y) THEN
    v := "11111111";
    w := '1';
ELSIF(x = y) THEN
    v := "11110000";
    w := '0';
ELSE
    v := (OTHERS => '0');
    w := '1';
END IF;
```
 
# IF - Multiplekser 4-u-1

```
1 ENTITY mux IS
2 PORT ( a,b,c,d : IN STD_LOGIC;
3 s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
4 y : OUT STD_LOGIC);
5 END mux;
6 ARCHITECTURE if_arch OF mux IS
7 BEGIN
8 PROCESS(a,b,c,d,s)←
9 BEGIN
10 IF (s="00") THEN
11 y <= a;
12 ELSIF(s="01") THEN
13 y <= b;
14 ELSIF(s="10") THEN
15 y <= c;
16 ELSE
17 y <= d;
18 END IF;
19 END PROCESS;
20 END if_arch;
```


Multiplekser je kombinaciono kolo => u listi senzitivnosti moraju biti navedni svi ulazni signali.


 
# IF - Dekoder 2-u-4

```
2 ARCHITECTURE if_arch OF dek2u4 IS
3 BEGIN
4 PROCESS (d, e) ←
5 BEGIN
6 IF (e = '0') THEN
7 y <= "0000";
8 ELSIF (d = "00") THEN
9 y <= "0001";
10 ELSIF (d = "01") THEN
11 y <= "0010";
12 ELSIF (d = "10") THEN
13 y <= "0100";
14 ELSE
15 y <= "1000";
16 END IF;
17 END PROCESS;
18 END if arch;
```


Dekoder je kombinaciono kolo => u listi senzitivnosti moraju biti navedni svi ulazni signali.


 
# IF - Koder 4-u-2

```
2 ARCHITECTURE if_arch OF encoder IS
3 BEGIN
4 PROCESS (x) ←
5 BEGIN
6 IF (x = "0001") THEN
7 y <= "00";
8 ELSIF (x = "0010") THEN
9 y <= "01";
10 ELSIF (x = "0100") THEN
11 y <= "01";
12 ELSE
13 y <= "11";
14 END IF;
15 END PROCESS;
16 END if_arch;
```

Koder je kombinaciono kolo  
=> u listi senzitivnosti moraju  
biti navedni svi ulazni signali.



# IF vs WHEN


- Naredba IF donekle je slična konkurentnoj naredbi WHEN.
- Međutim, IF naredba je opštija od WHEN:
- **Grane IF naredbe mogu sadržati više od jedne naredbe.**
- **Dozvoljeno ugnježdavanje IF naredbi.**


 
# IF - Konceptualna implementacija

- Ako postavlja samo jedan izlazni signal, isto kao *when*.



```
IF uslov_1 THEN  
    sig <= izraz_1;  
ELSIF uslov_2 THEN  
    sig <= izraz_2;  
ELSIF uslov_3 THEN  
    sig <= izraz_3;  
ELSE  
    sig <= izraz_4;  
END IF;
```


  
# IF - Konceptualna implementacija

- Ako postavlja više od jednog izlaznog signala, za svaki signal zasebna multipleksterska mreža.


```
IF uslov_1 THEN  
    sig_a <= izraz_a_1;  
    sig_b <= izraz_b_1;  
ELSE  
    sig_a <= izraz_a_2;  
    sig_b <= izraz_b_2;  
END IF;
```


 
# IF - Konceptualna implementacija

- Ugnježdene *if* naredbe.

```
IF uslov_1 THEN  
    IF uslov_2 THEN  
        sig <= izraz_a_1;  
    ELSE  
        sig <= izraz_a_2;  
    END IF;  
  
    ELSE IF uslov_3 THEN  
        sig <= izraz_b_1;  
    ELSE  
        sig <= izraz_b_2;  
    END IF;  
  
END IF;
```



# CASE

Sintaksa:

**CASE selekcioni\_izraz IS**

**WHEN vrednost => sekvencijalne\_naredbe;**

**WHEN vrednost => sekvencijalne\_naredbe;**

...

**END CASE;**

Primer:

**CASE ctrl IS**

**WHEN "00" => x<=a; y<=b;**

Dozvoljeno više  
od jedne narebe.

**WHEN "01" => x<=b; y<=c;**

Pokriva sve vrednosti  
koje nedostaju.

**WHEN OTHERS => x<="0000"; y<="ZZZZ";**

**END CASE;**

# CASE - Primer (Multiplekser 4-u-1)

```
1 ENTITY mux IS
2 PORT ( a,b,c,d : IN STD_LOGIC;
3 s: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
4 y : OUT STD_LOGIC);
5 END mux;
6 ARCHITECTURE case_arch OF mux IS
7 BEGIN
8 PROCESS (a,b,c,d,s)
9 BEGIN
10 CASE sel IS
11 WHEN "00" =>
12 y <= a;
13 WHEN "01" =>
14 y <= b;
15 WHEN "10" =>
16 y <= c;
17 WHEN OTHERS
18 y <= d;
19 END CASE;
20 END PROCESS;
21 END case_arch;
```

Neophodno, jer je s  
je tipa STD\_LOGIC.



# CASE – Binarni dekoder 2-u-4

```
2 ARCHITECTURE case_arch OF dek2u4 IS
3 SIGNAL ed : STD_LOGIC;
4 BEGIN
5 ed <= e & d;
6 PROCESS(ed)
7 BEGIN
8 CASE ed IS
9 WHEN "100" =>
10 y <= "0001";
11 WHEN "101" =>
12 y <= "0010";
13 WHEN "110" =>
14 y <= "0100";
15 WHEN "111" =>
16 y <= "1000";
17 WHEN OTHERS
18 y <= "0000";
19 END CASE;
20 END PROCESS;
21 END case arch;
```



# CASE – Binarni koder 4-u-2

```
2 ARCHITECTURE case_arch OF encoder IS
3 BEGIN
4 PROCESS (x)
5 BEGIN
6 CASE x IS
7 WHEN "0001" =>
8 y <= "00";
9 WHEN "0010" =>
10 y <= "01";
11 WHEN "0100" =>
12 y <= "10";
13 WHEN OTHERS
14 y <= "11";
15 END CASE;
16 END PROCESS;
17 END case arch;
```



# CASE vs SELECT

- Naredba case je slična konkurentnoj naredbi select.
- **CASE je opštija nareba jer dozvoljava više sekvenčnih naredbi u jednoj grani.**




# Konceptualna implementacija naredbe CASE - jedna naredba po grani

CASE sel IS

```
WHEN v1 => sig <= izraz_1;  
WHEN v2 => sig <= izraz_2;  
WHEN OTHERS sig <= izraz_3;  
END CASE;
```


Isto kao  
konkurentna  
naredba select.

 

# Konceptualna implementacija naredbe CASE -više od jedne naredba po grani

```
CASE case_uslov IS
WHEN v1 =>
    sig_a <= izraz_a_0;
    sig_b <= izraz_b_0;
WHEN v2 =>
    sig_a <= izraz_a_1;
    sig_b <= izraz_b_1;
WHEN OTHERS
    sig_a <= izraz_a_n;
    sig_b <= izraz_b_n;
END CASE;
```

Za svaki signal poseban multiplekser.

 

# Sekvencijalni kod za kombinaciona kola

- Sekvencijalni kod se koristi za opis:
  1. Sekvencijalnih kola (koriste se memorijski elementi)
  2. Kombinacionih kola (memorijski elementi se ne koriste)
- Kako kompjajler "zna" da se radi o kombinacionom kolu ?
  - 1. Svi ulazni signali koji se koriste u procesu moraju biti navedeni u listi senzitivnosti.**
  - 2. U kodu su sadržane sve kombinacije ulaznih/izlaznih signala, tako da kompjajler analizom koda može da rekonstruiše potpunu tabelu istinitosti.**



# Tipične greške u pisanju procesa za kombinaciona kola

ILI kolo:

```
PROCESS (a)
```

```
BEGIN
```

```
y <= a OR b OR c;
```

```
END PROCESS;
```

Nekomplenta lista senzitivnosti:

**U simulaciji:** Proces ne reaguje na promene signala **b** i **c**. Izlaz y zadržava svoju staru vrednost bez obzira na novu vrednost signala **b** ili **c** - slično flip-flopu.

**U sintezi:** Samo upozorenje, ali se ipak sintetiše ILI kolo.



# Tipične greške u pisanju procesa za kombinaciona kola

Komparator jednakosti:

```
PROCESS (a,b)
BEGIN
IF (a=b) THEN
eq <= '1';
END IF;
END PROCESS;
```

A šta ako je  $a \neq b$ ?

Nedostaje ELSE grana.

Ispravno:

```
IF (a=b) THEN
eq <= '1';
ELSE
eq <= '0';
END IF;
```

Nedefinisan odziv stvara memoriju u kolu.

Kao da piše:

```
IF (a=b) THEN
eq <= '1';
ELSE
eq <= eq;
END IF;
```

Bez obzira na vrednosti signala a i b, signal eq uvek dobija definisaniu vrednost, 0 ili 1.

# Tipične greške u pisanju procesa za kombinaciona kola

Kompaktan, ali pogrešan opis potpunog komparatora:

```
PROCESS(a, b)
BEGIN
IF(a > b) THEN
gt <= '1';
ELSIF(a = b) THEN
eq <= '1';
ELSE
lt <= '1';
END IF;
END PROCESS;
```

IF naredba je kompletna, ali grane IF naredbe nisu.

Treba ovako:


```
PROCESS(a, b)
BEGIN
IF(a > b) THEN
gt <= '1';
eq <= '0';
lt <= '0';
ELSIF (a = b) THEN
gt <= '0';
eq <= '1';
lt <= '0';
ELSE
gt <= '0';
eq <= '0';
lt <= '1';
END IF;
END PROCESS;
```

ili ovako:

```
PROCESS(a, b)
BEGIN
gt <= '0';
eq <= '0';
lt <= '0';
IF(a > b) THEN
gt <= '1';
ELSIF (a = b)
THEN
eq <= '1';
ELSE
lt <= '1';
END IF;
END PROCESS;
```
 
# Leč kola i flip-floovi

- Leč je transparentan dok je  $CLK=1$ .
- Flip-flop nikada nije transparentan. Rastuća (ili opadajuća) ivica CLK inicira upis u flip-flop.



# D flip - flop

```
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4
5 ENTITY dff IS
6 PORT (d,clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC);
7 END dff;
8
9 ARCHITECTURE flip_flop OF dff IS BEGIN
10 PROCESS(clk)
11 BEGIN
12 IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
13 q <= d;
14 END IF;
15 END PROCESS;
16 END flip_flop;
```



# D Leč


```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 ENTITY dlec IS
4 PORT (d,clk : IN STD_LOGIC; q : OUT STD_LOGIC);
5 END dlec;
6 ARCHITECTURE lec OF dlec IS BEGIN
7 PROCESS(d,clk)
8 BEGIN
9 IF (clk = '1') THEN
10 q <= d;
11 END IF;
12 END PROCESS;
13 END lec;
```



# D FF sa dozvolom

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.all;
3 -----
4 ENTITY dffe IS
5 PORT (d,clk,en,rst : IN STD_LOGIC;
6 q : OUT STD_LOGIC);
7 END dff;
8 -----
9 ARCHITECTURE dffe_v1 OF dffe IS
10 BEGIN
11 PROCESS(clk,rst)
12 BEGIN
13 IF(rst = '1') THEN
14 q <= '0';
15 ELSIF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
16 IF(en = '1') THEN
17 q <= d;
18 END IF;
19 END IF;
20 END PROCESS;
21 END dffe_v1;
```

rst	clk	en	q*
1	x	x	0
0	0	x	q
0	1	x	q
0	1	0	q
0	1	1	d

 

# Sinteza signala u flip-flop

- Pod kojim uslovima se signali sintetišu u registre (flip-flopove) ?
- Signal se sintetiše u flip-flop ako je dodela vrednosti tom signalu uslovljena tranzicijom (promenom vrednosti) nekog drugog signala.
- Takve naredbe dodele se nazivaju sinhronim naredbama dodele i mogu se javiti samo u sekvencijalnom kodu, obično nakon konstrukcija tipa: "IF signal'EVENT ..." ili "WAIT UNTIL ...".




# Sinteza signala u flip-flop


```
IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN  
q <= d;  
END IF;
```

Sinhrona naredba dodele - uslovljena  
ivicom signala => q se sintetiše u flip-flop
 
```
PROCESS(clk,a)  
BEGIN  
IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN  
out1 <= b;  
out2 <= a;  
END IF;  
out3 <= a;  
END PROCESS;
```



 
# D flip-flop sa komplementarnim izlazima



```
ARCHITECTURE neispravna OF dff
IS
SIGNAL q_reg : STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
q_reg <= d;
not_q <= NOT q_reg;
END IF;
END PROCESS;
END neispravna;
```


 
**Neispravno !!!**  
Za signale u procesu  
važi odložena dodela.


  
# D flip-flop sa komplementarnim izlazima

Ispravno, ali dva flip-flopa.


```
ARCHITECTURE dva_flip_flopa OF dff IS
BEGIN
PROCESS(clk)
BEGIN
IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
q <= d;
not_q <= NOT d;
END IF;
END PROCESS;
END dva_flip_flopa;
```


 
# D flip-flop sa komplementarnim izlazima

```
ARCHITECTURE ispravna OF dff IS
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
q <= d;
END IF;
END PROCESS;
not_q <= NOT q;
END ispravna;
```

Ispravno, jedan flip-flop i jedan invertor.



# Sinteza varijable u flip-flop

- Pod kojim uslovima se varijable sintetišu u registre (flip-flopove) ?
  1. Dodela vrednosti varijabli je uslovljena tranzicijom nekog drugog signala.

ili

Varijabla se koristi u kodu pre nego što joj je dodeljena vrednost.

i

2. Vrednost varijable se prenosi izvan procesa (putem dodele nekom signalu).



# Sinteza varijable u flip-flop

ARCHITECTURE . . .

SIGNAL x : BIT;

BEGIN

. . .

PROCESS(clk)

VARIABLE v : BIT;

BEGIN

IF(clk'EVENT AND clk='1')THEN

v := a; ←

Sinhrona dodata.

END IF;

x <= v; ←

Vrednost varijable se  
prenosi izvan procesa.


END PROCESS;

. . .

Varijabla v se sintetiše u flip-flop.

END ARCHITECTURE;

# Sinteza varijable u flip-flop

 

**ARCHITECTURE pomreg OF pomreg IS**  
**BEGIN**

**PROCESS (clk)**

**VARIABLE a,b,c : BIT;**

**BEGIN**

**IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN**


**dout <= c;  
c := b;  
b := a;  
a := din;**

**Svaka varijabla se koristi pre nego što joj je dodeljena vrednost**

**END IF;**

**END PROCESS;**

**END pomreg;**

 

**ARCHITECTURE pomreg OF pomreg IS**  
**BEGIN**

**PROCESS (clk)**

**VARIABLE a,b,c : BIT;**

**BEGIN**

**IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN**

**a := din;  
b := a;  
c := b;  
dout <= c;**

**Sažima se na:  
c := din;**

**END IF;**

**END PROCESS;**

**END pomreg;**



# Signali vs Varijable

	<b>SIGNAL</b>	<b>VARIABLE</b>
<b>Operator dodele</b>	<code>&lt;=</code>	<code>:=</code>
<b>Upotreba</b>	Povezivanje entiteta i komponenti	Predstavlja lokalne promenljive
<b>Opseg važenja</b>	Može biti globalan	Isključivo lokalna (vidljiva samo unutar procesa, procedure ili funkcije)
<b>Ponašanje</b>	Promena vrednosti nije trenutna (nova vrednost nije raspoloživa sve do završetka procesa, funkcije ili procedure)	Promena vrednosti je trenutna (nova vrednost se može koristiti sledećoj naredbi)
<b>Koristi se u</b>	Paketu, entitetu i arhitekturi. U entitetu, svi portovi su signali.	Isključivo u sekvencijalnom kôdu.



# LOOP

- Za kreiranje petlji u sekvencijalnom kôdu
- Tri oblika:

## 1. **FOR** LOOP

2. WHILE LOOP (ne može se sintetizovati)
3. LOOP (ne može se sintetizovati)



# FOR LOOP

- Petlja se ponavlja zadati broj puta
- Sintaksa

**[labela: ] FOR identifikator IN opseg LOOP  
(sekvensijalne naredbe)**

**END LOOP [labela];**

- Primer:

**faktorijel := 1;**

**FOR broj IN 2 TO 10 LOOP**

**faktorijel := faktorijel \* broj;**


**END LOOP;**

- Ograničenja:

U telu petlje, nije dozvoljeno dodeljivati vrednosti identifikatoru.

**U kodu namenjenom sintezi obe granice opsega FOR LOOP naredbe moraju biti statičke.**

# Jednostavan barrel pomerač

 


```
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4 -----
5 ENTITY barrel IS
6 PORT (inp : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
7 shift : IN STD_LOGIC;
8 outp : OUT STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0));
9 END barrel;
10 -----
11 ARCHITECTURE loop_arch OF barrel IS
12 BEGIN
13 PROCESS(inp,shift)
14 BEGIN
15 IF(shift='0') THEN
16 outp <= inp;
17 ELSE
18 outp(0)<='0';
19 FOR i IN 1 TO 7 LOOP
20 outp(i) <= inp(i-1);
21 END LOOP;
22 END IF;
23 END PROCESS;
24 END loop_arch;
```
 
# Generator bita parnosti

```
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5 ENTITY pargen IS
6 PORT (a : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
7 y : OUT STD_LOGIC);
8 END pargen;
9
10 ARCHITECTURE loop_arch OF pargen IS
11 BEGIN
12 PROCESS(a)
13 VARIABLE p : STD_LOGIC;
14 BEGIN
15 p := a(0);
16 FOR i IN 1 TO 7 LOOP
17 p := p XOR a(i);
18 END LOOP;
19 y <= p;
20 END PROCESS;
21 END loop_arch;
```

Vrednost na izlazu  
dopunjuje broj ulaznih  
1-ca do parnog broja.




$$1 \quad y \leq a(0) \text{ XOR } a(1) \text{ XOR } \dots \text{ XOR } a(7);$$


 
# Sabirač sa rednim prenosom

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$$



# Sabirač sa rednim prenosom

```
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4 -----
5 ENTITY sabirac IS
6 PORT (a,b : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
7 cin : IN STD_LOGIC;
8 s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
9 cout: OUT STD_LOGIC);
10 END sabirac;
11 -----
12 ARCHITECTURE loop_arch OF sabirac IS
13 BEGIN
14 PROCESS(a,b,cin)
15 VARIABLE c : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
16 BEGIN
17 c(0):=cin;
18 FOR i IN 0 TO 7 LOOP
19 s(i) <= a(i) XOR b(i) XOR c(i);
20 c(i+1):=(a(i) AND b(i))OR(a(i) AND c(i))OR(b(i) AND c(i));
21 END LOOP;
22 cout <= c(8);
23 END PROCESS;
24 END loop_arch;
```



# Konceptualna implementacija FOR LOOP naredbe

- Osnovni način za realizaciju *for loop* naredbe u hardveru zasniva se na razmotavanju petlje, odnosno na transformaciji polaznog koda u kod koji ne sadrži petlje.
- To znači da se hardver koji je opisan telom petlje ponavlja (replicira) za svaku iteraciju.
- Da bi razmotavanje bilo moguće, neophodno je da opseg indeksa petlje bude konstantan i poznat u vremenu kad se vrši sinteza (tj. mora biti statički).
- Na primer, kod sabirača iz prethodnog primera u razmotanom obliku postaje:


```
1 c(0) := cin;
2 -- i = 0 -----
3 s(0) <= a(0) XOR b(0) XOR c(0);
4 c(1) := (a(0) AND b(0)) OR (a(0) AND c(0)) OR (b(0) AND c(0));
5 -- i = 1 -----
6 s(1) <= a(1) XOR b(1) XOR c(1);
7 c(2) := (a(1) AND b(1)) OR (a(1) AND c(1)) OR (b(1) AND c(1));
8 -- i = 2, 3 ... 6 -----
9 ...
10 -- i = 7 -----
11 s(7) <= a(7) XOR b(7) XOR c(7);
12 c(8) := (a(7) AND b(7)) OR (a(7) AND c(7)) OR (b(7) AND c(7));
13 -----
14 cout <= c(8);
15 -----
```

# Registarske komponente

- Sinhrona sekvencijalna digitalna kola standardne (prepoznatljive) funkcije, poput prihvatnih (stacionarnih), pomeračkih i brojačkih registara.
- U osnovi svake registrarske komponente se nalazi kolekcija D flip-flopova sa zajedničkim signalom takta – tzv. *registro stanja*.
- **Registro stanja** memoriše tekuće stanje kola.
- Kombinacioni blok "**logika sledećeg stanja**" određuje naredno stanje kola na osnovu vrednosti ulaznih signala i tekućeg stanja.
- "**Logika izlaza**" je još jedan kombinacioni blok, koji na osnovu tekućeg stanja i vrednosti ulaznih signala generiše izlazne signale kola.



# Registarske komponente


 


Funkcije blokova sledećeg stanja i izlaza mogu se izraziti jednostavnim regularnim logičkim ili aritmetičkim funkcijama.


  
# Binarni brojač – logika sledećeg stanja i izlaza van procesa


```
1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5
6 ENTITY bin_counter IS
7 PORT (clk,rst : IN STD_LOGIC;
8 cout : OUT STD_LOGIC;
9 q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
10 END bin_counter;
11 -- Ispravan trosegmentni opis -----
12 ARCHITECTURE arch_v1 OF bin_counter IS
13 SIGNAL r_reg, r_next : UNSIGNED(3 DOWNTO 0);
14 BEGIN
15 --- Registar stanja -----
16 PROCESS(clk,rst)
17 BEGIN
18 IF(rst = '1') THEN
19 r_reg <= (OTHERS => '0');
20 ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN
21 r_reg <= r_next;
22 END IF;
23 END PROCESS;
24 -- Logika sledećeg stanja -----
25 r_next <= r_reg + 1;
26 -- Izlazna logika -----
27 q <= STD_LOGIC_VECTOR(r_reg);
28 cout <= '1' WHEN r_reg = "1111" ELSE '0';
29 END arch_v1;
```



 
# Binarni brojač - celokupan kod u procesu, koristi varijablu

```
50 -- Ispravan jednosegmentni opis -----
51 ARCHITECTURE arch_v3 OF bin_counter IS
52 BEGIN
53 PROCESS(clk,rst)
54 VARIABLE q_tmp : UNSIGNED(3 DOWNTO 0);
55 BEGIN
56 IF(rst = '1') THEN
57 q_tmp := (OTHERS => '0');
58 ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN
59 q_tmp := q_tmp + 1;
60 END IF;
61 IF(q_tmp = "1111") THEN
62 cout <= '1';
63 ELSE
64 cout <= '0';
65 END IF;
66 q <= STD_LOGIC_VECTOR(q_tmp);
67 END PROCESS;
68 END arch_v3;
```

q\_tmp ima vrednost koju je dobila u prethodnoj IF naredbi. (Za varijable ne važi odložena dodela)



# Pomerački registar

 


proces i signali

```
1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 ENTITY pomreg IS
5 PORT ( d,clk,rst: IN STD_LOGIC;
6 q: OUT STD_LOGIC);
7 END pomreg;
8 -- Resenje 1 --
9 ARCHITECTURE arch_v1 OF pomreg IS
10 SIGNAL reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
11 BEGIN
12 PROCESS (clk, rst)
13 BEGIN
14 IF(rst='1') THEN
15 reg <= (OTHERS => '0');
16 ELSIF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
17 reg <= d & reg(3 DOWNTO 1);
18 END IF;
19 END PROCESS;
20 q <= reg(0);
21 END arch_v1;
```

```
23 -- Resenje 2 --
24 ARCHITECTURE arch_v2 OF pomreg IS
25 BEGIN
26 PROCESS (clk, rst)
27 VARIABLE reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
28 BEGIN
29 IF(rst='1') THEN
30 reg := (OTHERS => '0');
31 ELSIF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
32 reg := d & reg(3 DOWNTO 1);
33 END IF;
34 q <= reg(0);
35 END PROCESS;
36 END arch_v2;
```


 
# RAM sa razdvojenim ulazim i izlazim portovima za podatke



Vrednost prisutna na adresnom portu, *addr*, bira (adresira) memorijsku reč kojoj se pristupa. Pri *wr\_ena*='1', vrednost prisutan na ulaznom portu za podatke, *data\_in*, upisuje se u adresiranu reč pod dejstvom rastuće ivice takta, *clk*. Sadržaj adresirane reči je dostupan na izlaznom portu za podatke, *data\_out*. Između broja reči u RAM-u, *m*, i broja bita adrese, *r*, postoji sledeća vezi:



$$r = \lceil \log_2 m \rceil$$

# RAM sa razdvojenim ulazim i izlazim portovima za podatke

```
1 -----
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5 -----
6 ENTITY RAM IS
7 PORT (wr_ena, clk : IN STD_LOGIC;
8 addr : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
9 data_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
10 data_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
11 END RAM;
12 -----
13 ARCHITECTURE ram OF RAM IS
14 TYPE mem_array IS ARRAY (0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
15 SIGNAL memory : mem_array;
16 BEGIN
17 PROCESS(clk)
18 BEGIN
19 IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
20 IF(wr_ena = '1') THEN
21 memory(TO_INTEGER(UNSIGNED(addr))) <= data_in;
22 END IF;
23 END IF;
24 END PROCESS;
25 data <= memory(TO_INTEGER(UNSIGNED(addr)));
26 END ram;
27 -----
```


  
# RAM sa bidirekcionim ulaznoizlaznim portom za podatke



Kad je  $wr\_ena=1$ , a pod dejstvom rastuće ivice taktnog signala, podatak koji je spolja postavljen na port *bidir*, upisuje se u reč adresiranu vrednošću koja je prisutnom na adresnom portu, *addr*. Kad je  $wr\_ena=0$ , podatak iz adresirane reči se prenosi na port *bidir*. Na taj način, signal *wr\_ena* reguliše smer bidirekcionog porta *bidir*: za  $wr\_ena=1$ , *bidir* se ponaša kao ulazni, a za  $wr\_ena=0$  kao izlazni port.

# RAM sa bidirekcionim ulaznoizlaznim portom za podatke

```
1 -----
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
5 -----
6 ENTITY RAM IS
7 PORT (wr_ena, clk : IN STD_LOGIC;
8 addr : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
9 bidir : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
10 END RAM;
11 -----
12 ARCHITECTURE ram OF RAM IS
13 TYPE mem_array IS ARRAY (0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL memory : mem_array;
15 BEGIN
16 PROCESS(clk)
17 BEGIN
18 IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN
19 IF(wr_ena = '1') THEN
20 memory(TO_INTEGER(UNSIGNED(addr))) <= bidir;
21 END IF;
22 END IF;
23 END PROCESS;
24 bidir <= memory(TO_INTEGER(UNSIGNED(addr))) WHEN wr_ena = '0'
25 ELSE (OTHERS => 'Z');
26 END ram;
27 -----
```



# Oblasti za mini-projekat/završni rad:

1. Projektovanje konačnih automata (Finite-State Machine)
2. Hijerarhijsko projektovanje
3. Parametrizovano projektovanje
4. RTL (Register Transfer Level) projektovanje

