


# A/D I D/A KONVERZIJA

# Tipovi signala


## Osnovna podjela

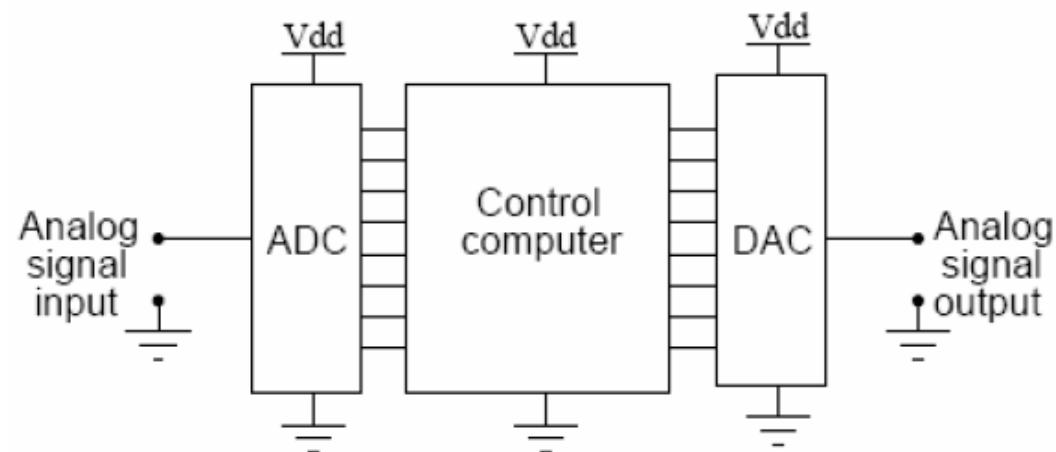1. Kontinualni (pružaju se na kontinualnom vremenskom intervalu)
2. Diskretni (amplitude se nalaze samo u određenim diskretnim vremenskim trenucima)
  1. Analogni signal – kontinualan i po vremenu i po amplitudi
  2. Impulsni signal – niz diskretnih semplovanih vred., kvantovan samo po vremenu
  3. Digitalni signal – kvantovan i po vremenu i po amplitudi (nivou)

*Digital control system with  
analog I/O*



# Operacije pri A/D i D/A konverziji

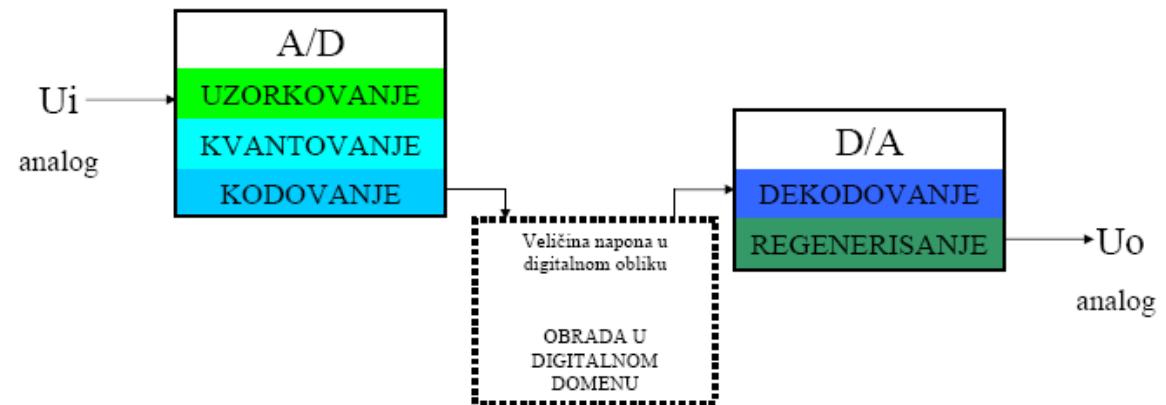

# Uzorkovanje


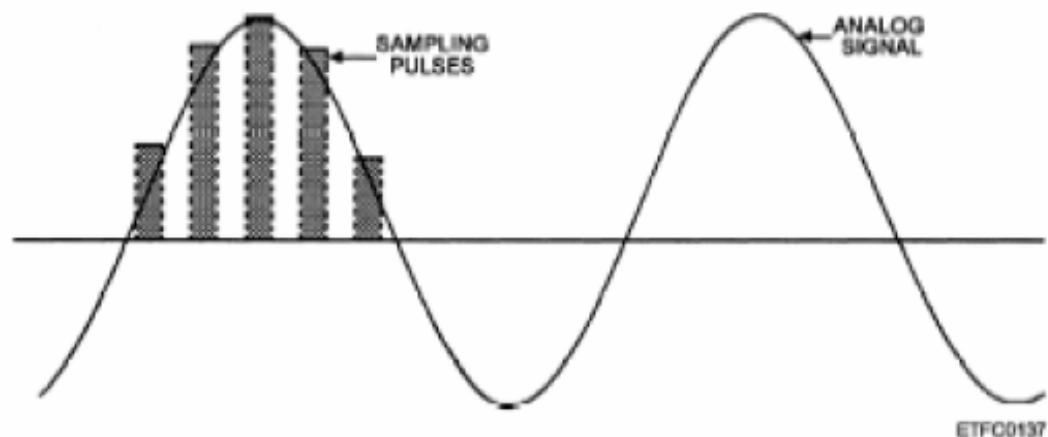
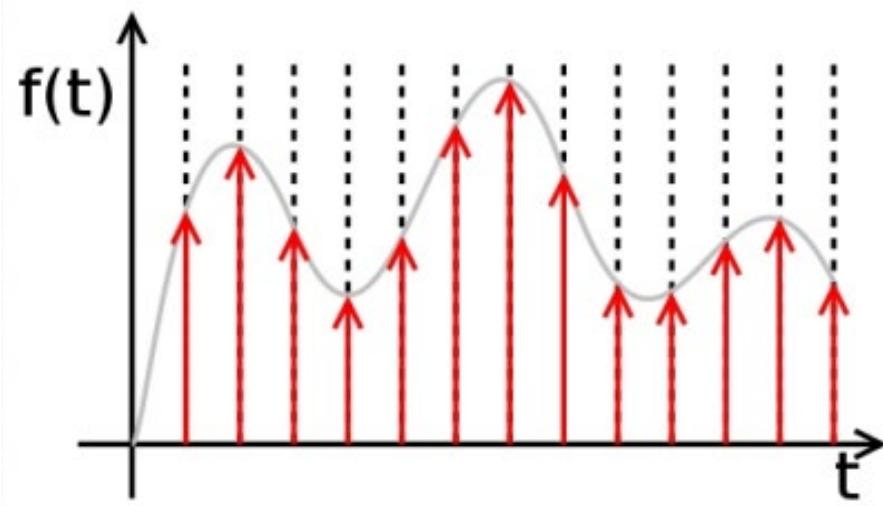



Figure 13-2.—Sampling pulses.

ETFC0137

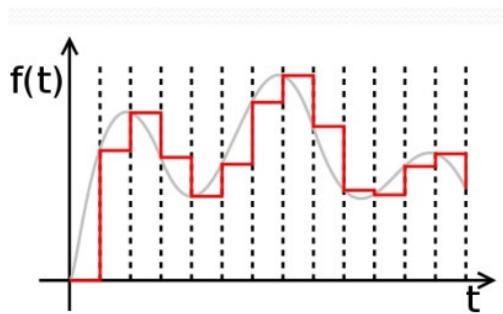



# A/D KONVERTORI

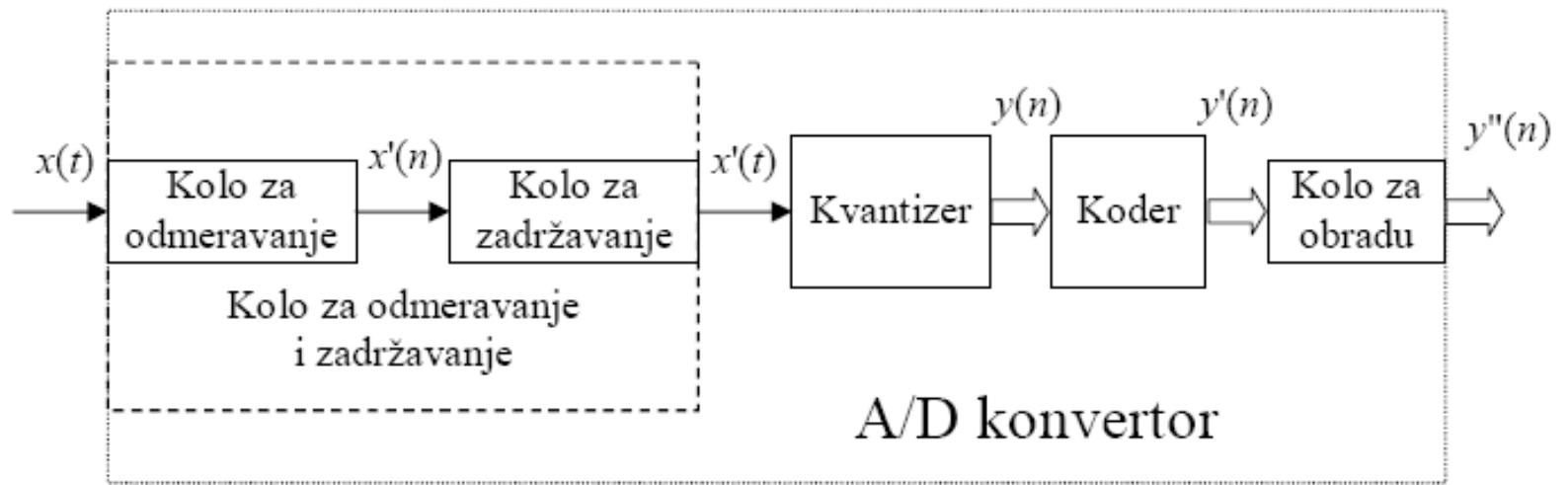- 1. SA DIREKTNOM KONVERZIJOM
  - Podatak po podatak - simultani (flach)
  - Bit po bit - sa sukcesivnom aproksimacijom
  - Kvant po kvant - brojački
- 2. SA POSREDNOM KONVERZIJOM
  - V/F konvertori
  - V/T konvertori


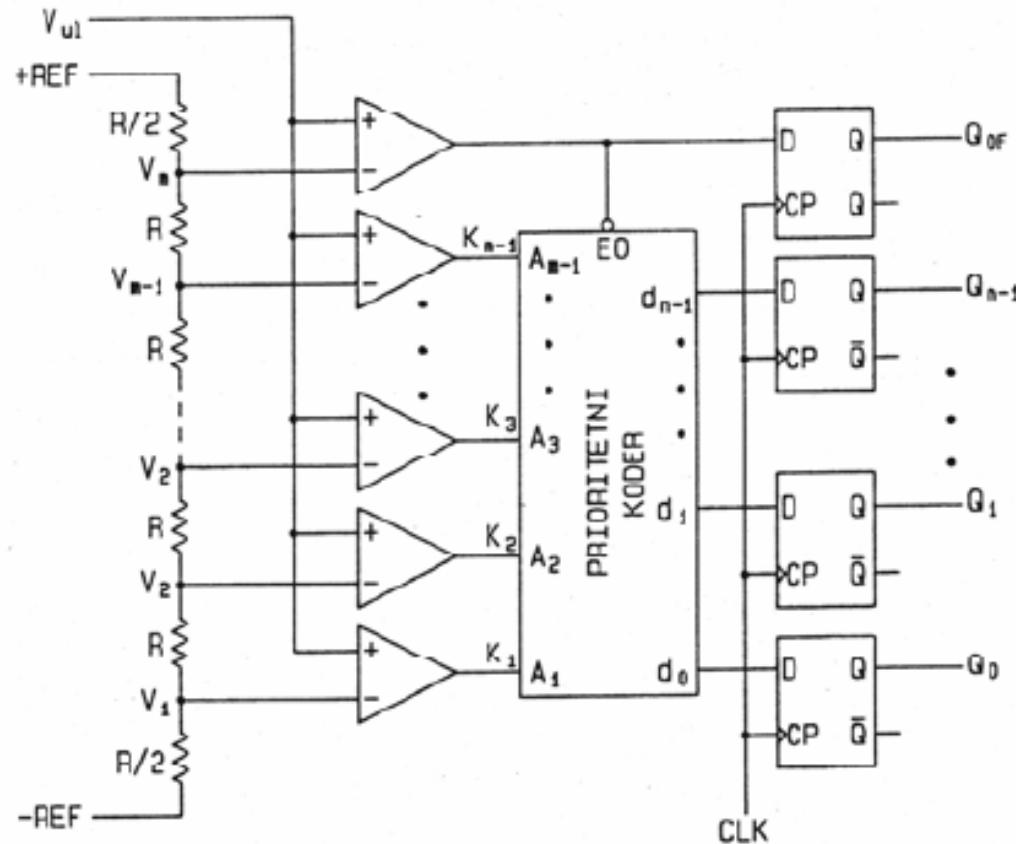
# A/D konvertor sa paralelnim komparatorima



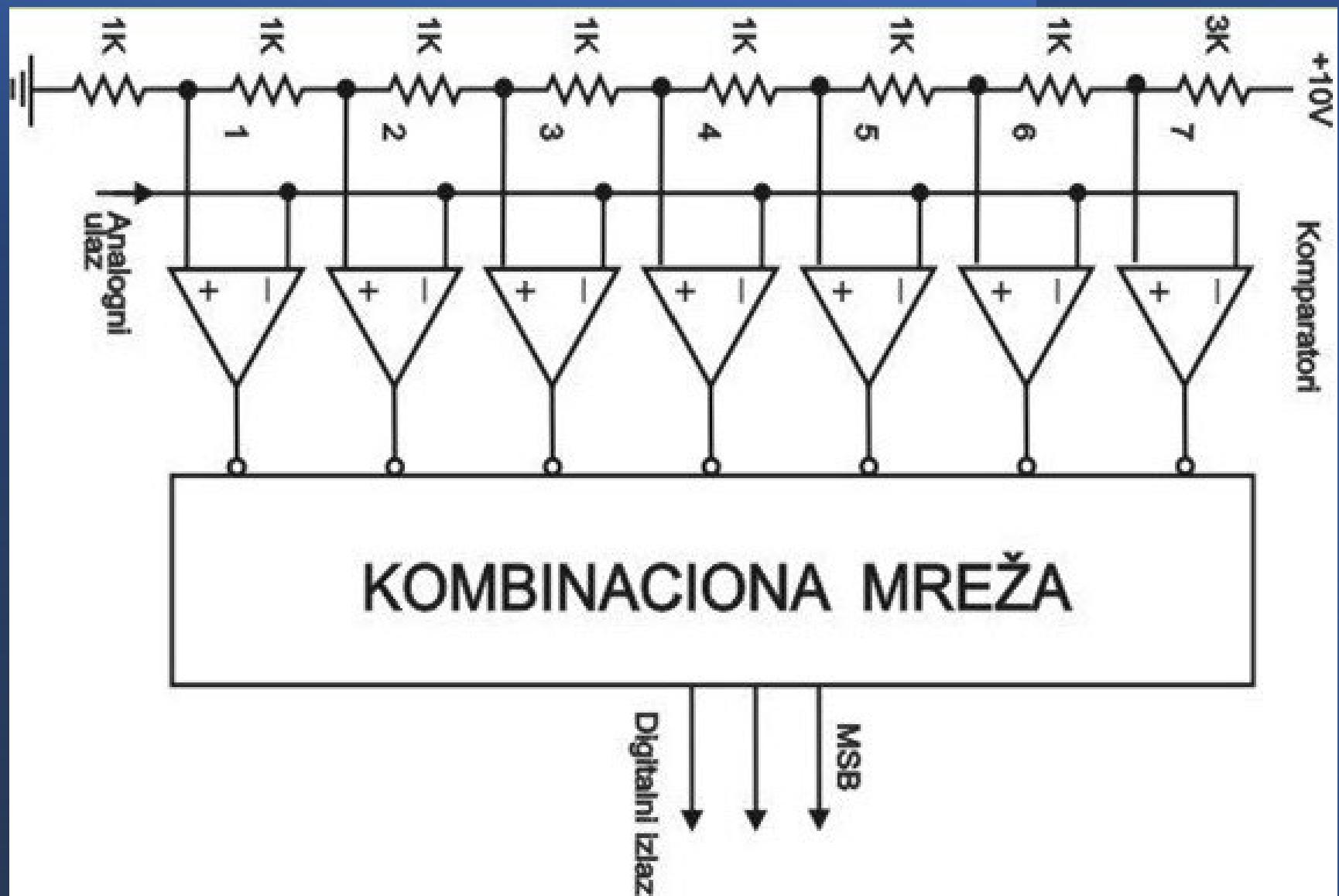

# KOMBINACIONA MREŽA

- Naponskih komparatora ima onoliko koliko treba da bude stepenica konverzije.
- Njihov broj zavisi od broja bita i, prema već poznatoj formuli, iznosi  $2^{n-1}$ .
- Na jedan ulaz konvertora se dovodi analogni signal koji treba da se pretvori u digitalni.
- Na drugi ulaz se dovodi referentni napon  $U_r$  (na slici ga predstavlja napon od +10V) koji služi da se pomoću otporne mreže postave različizi naponi za upoređivanje kod svakog komparatora.
- Oni se dobijaju ravnomernim slabljenjem  $U_r$ .

# D/A KONVERTORI

Podaci se u računarima obrađuju u digitalnom obliku. Konačan rezultat dobije se u obliku binarnog broja sa  $n$  cifara koji u opštem slučaju ima oblik:  $a_{n-1}, a_{n-2}, a_2, \dots, a_0$ .


$$N = 2^{n-1} \cdot a_{n-1} + 2^{n-2} \cdot a_{n-2} + \dots + 2^0 \cdot a_0$$

Ako se binarni broj pretvori u odgovarajući napon, tada je veličina dobijenog napona  $U$  srazmerna decimalnoj vrednosti binarnog broja  $N$ , gde je  $k$  konstanta srazmernosti:

$$U = kN = k(2^{n-1} \cdot a_{n-1} + 2^{n-2} \cdot a_{n-2} + \dots + 2^0 \cdot a_0)$$

- D/A konvertori su poluprovodničke komponente koji služe da pretvaraju digitalni broj (obično binarni) u neku analognu veličinu (struju, napon...). Uobičajeno,
- D/A konvertor na izlazu daje analogni naponski ili strujni signal, proporcionalan ulaznom digitalnom kodu. Vreme konverzije je obično kraće od  $1 \mu\text{s}$ .
- Ulazni binarni podatak se obično zadaje pomoću prekidača koji na otpornu mrežu dovodi referentni napon (vrednost ulaznog bita je 1) ili masu (vrednost ulaznog bita je 0).
-

# D/A konvertor sa lestvičastom mrežom

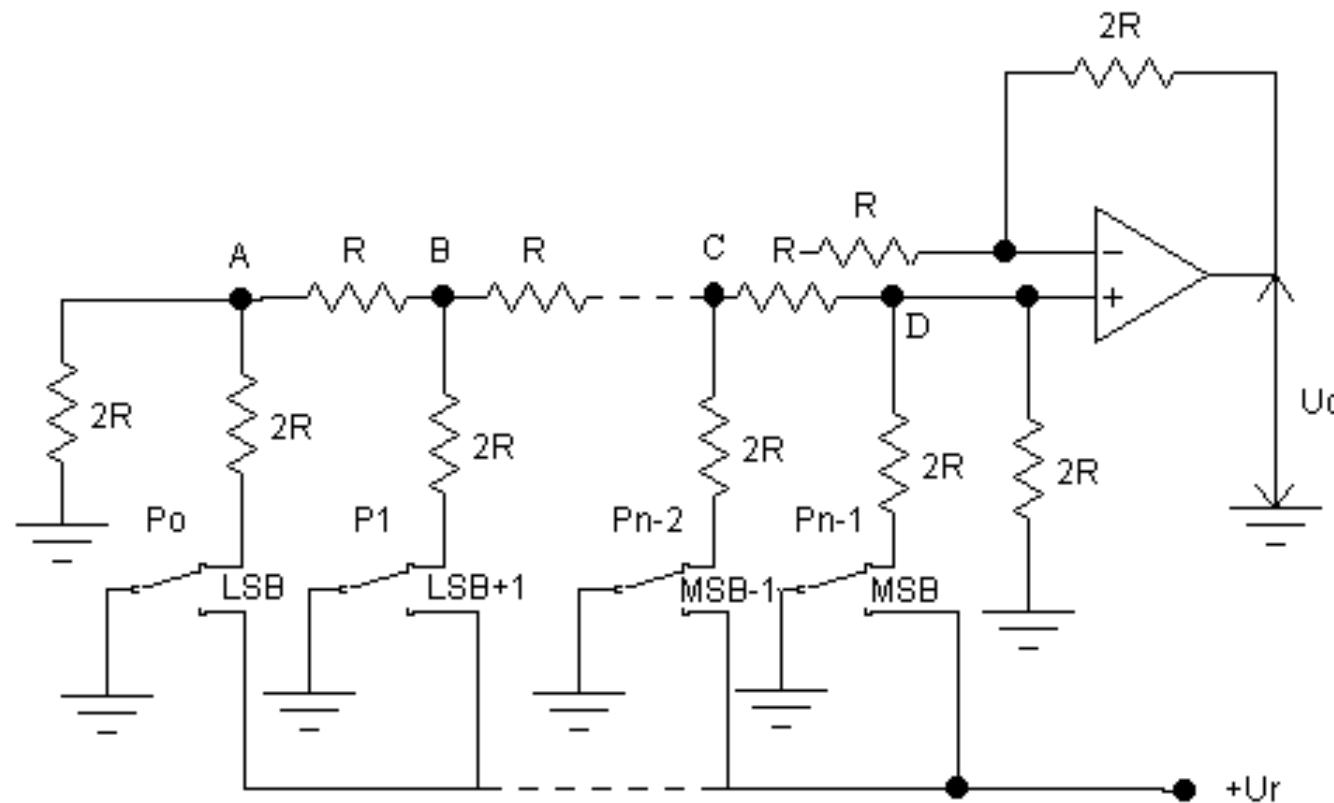

Slika 1.D/A konvertor sa lestvičastom mrežom