

Катедра за информационо-комуникационе технологије

Студијски програм: Комуникационе технологије

Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА


## LABORATORIJSKA VEŽBA BR. 5

### DIGITALNI VOLTMETAR SA SUKCESIVNOM APROKSIMACIJOM NAPONA

**CILJ VEŽBE:** Upoznavanje sa principom rada digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona. Posmatranje uticaja referentnog napona i veličine upravljačkog registra na grešku koja se čini pri merenju napona.

**ZADATAK 1.** Nacrtati blok šemu digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona. Odrediti logičko stanje upravljačkog registra digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona kada na ulazni napon  $V_{ul} = 5,5 \text{ V}$ . Voltmetar je realizovan 8-bitnim D/A konvertorom sa referentnim naponom  $V_{ref} = 10 \text{ V}$ .

Na slici 1, prikazana je blok šema digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona. Napon  $V_x$  se dovodi na neinvertujući ulaz komparatora (+), dok se  $V_{ps}$  dovodi na invertujući ulaz komparatora (-).

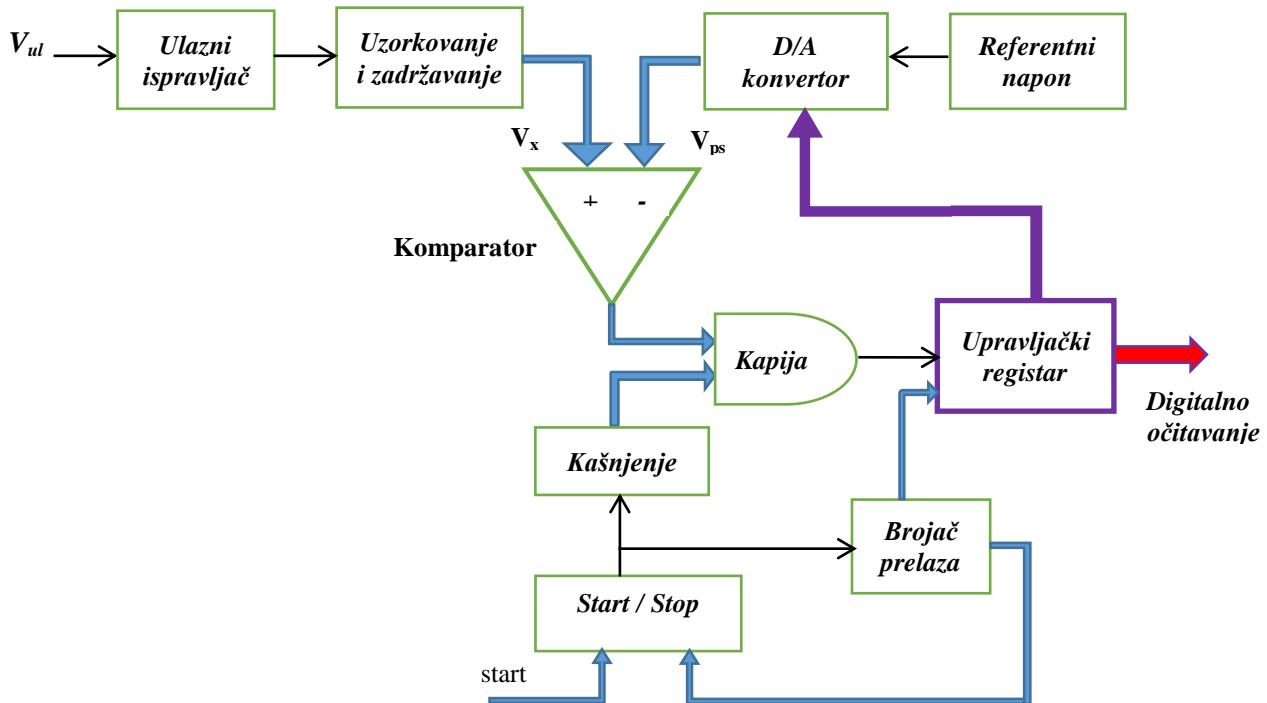

Slika 1. Blok šema digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona.

8-bitnim D/A konvertorom, sledi da je  $n = 8$ ,  $V_{ref} = 10 \text{ V}$

$$\text{Naponski kvant: } \Delta V = \frac{V_{ref}}{2^n} = \frac{10 \text{ V}}{256} = 0,039 \text{ V}$$

**Катедра за информационо-комуникационе технологије**

**Студијски програм: Комуникационе технологије**

**Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА**

---

- MSB bit (Most Significant Bit) je bit najveće težine. To je prvi bit u upravljačkom registru.
- LSB bit (Least Significant Bit) je bit najmanje težine. To je najniži bit u upravljačkom registru.

•  $\Delta V_1 = \frac{10V}{2^1} = 5V$        $V_{ul} < \Delta V_1$ ,      NE, MSB (bit najveće tečine u registru):

**bit<sub>1</sub> = 1**

•  $\Delta V_2 = \frac{10V}{2^2} = \frac{10V}{4} = 2,5V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_2$ ,  
sledi  $5,5V < 7,5V$       DA,      **bit<sub>2</sub> = 0**

•  $\Delta V_3 = \frac{10V}{2^3} = \frac{10V}{8} = 1,25V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_3$ ,  
sledi  $5,5V < 5V + 1,25V$ , odnosno  $5,5V < 6,25V$       DA,      **bit<sub>3</sub> = 0**

•  $\Delta V_4 = \frac{10V}{2^4} = \frac{10V}{16} = 0,625V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_4$ ,  
sledi       $5,5V < 5,625V$       DA,      **bit<sub>4</sub> = 0**

•  $\Delta V_5 = \frac{10V}{2^5} = \frac{10V}{32} = 0,3125V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_5$ ,  
sledi       $5,5V < 5,3125V$       NE,      **bit<sub>5</sub> = 1**

•  $\Delta V_6 = \frac{10V}{2^6} = \frac{10V}{64} = 0,15625V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_5 + \Delta V_6$ ,  
sledi       $5,5V < 5,46875V$       NE,      **bit<sub>6</sub> = 1**

•  $\Delta V_7 = \frac{10V}{2^7} = 0,078125V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_5 + \Delta V_6 + \Delta V_7$ ,  
sledi       $5,5V < 5,546875V$       DA,      **bit<sub>7</sub> = 0**

**Катедра за информационо-комуникационе технологије**

**Студијски програм: Комуникационе технологије**

**Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА**

- $\Delta V_8 = \frac{10V}{2^8} = 0,0390625V$        $V_{ul} < \Delta V_1 + \Delta V_5 + \Delta V_6 + \Delta V_8,$

sledi       $5,5\text{ V} < 5,5078125\text{ V}$       DA,      **bit<sub>8</sub> = 0**

Stanje 8-bitnog upravljačkog registra je: **1 0 0 0 1 1 0 0**

$$V_x = V_{mereno} = \Delta V_1 + \Delta V_5 + \Delta V_6 = 5\text{V} + 0,3125\text{ V} + 0,15625\text{ V} = 5,46875\text{ V}$$

Relativna greška merenja je:

$$\delta = \frac{V_{mereno} - V_{tačno}}{V_{tačno}} = \frac{V_x - V_{ul}}{V_{ul}},$$

$$\delta[\%] = \frac{|5,46875\text{ V} - 5,5\text{ V}|}{5,5\text{ V}} * 100\% = 0,568\%.$$

**ZADATAK 2.** Na slici 2. je prikazana maketa digitalnog voltmetra sa sukcesivnom aproksimacijom napona. Na makedu se dovodi napajanje i bira se režim rada *manuelni sa koracima* upotrebom crnog i zelenog tastera. Potvrda podešavanja se vrši jednim pritiskom na plavi taster. Izabratiti proizvoljnu vrednost referentnog napona pomoću preklopnika u gornjem desnom uglu makete, a zatim i veličinu upravljačkog registra upotrebom crnog i zelenog tastera. Okretanjem potenciometra za ulazni napon podešava se vrednost ulaznog napona na neku vrednost između 0 i podešene vrednosti referentnog napona. Vrednost ulaznog napona se očitava pomoću digitalnog voltmetra prikačenog na makedi.


Vrednosti koje su podešene na makedi su:

- $V_{ref} = 12\text{ V},$
- Veličina upravljačkog registra = 8,
- $V_{ul} = 6\text{ V}$

Prema izrazu  $\Delta V_n = \frac{V_{REF}}{2^n}$ , gde je  $n = 1, 2, \dots$  (do veličine upravljačkog registra), naći stanje upravljačkog registra za dovedeni napon na ulazu. Komparator na makedi poredi napon na ulazu makete (koji se podešava potenciometrom i u ovom slučaju iznosi 6 V) i napon na izlazu D/A konvertora. Ukoliko je napon na ulazu makete manji od napona na izlazu D/A konvertora ili DAC-a, onda je stanje komparatora 0, u suprotnom je stanje na izlazu komparatora logička jedinica. Na taj način, vršilo bi se sukcesivno podešavanje bitova upravljačkog registra korišćenjem tastera na makedi. Podešavanje bitova upravljačkog registra se počinje od bita najveće težine sa indeksom 1, tj. bit (1).

Popuniti sledeću tabelu, po uzoru na prethodni zadatak, koristeći vrednosti koje su podešene na makedi. Računanjem se vrši provera stanja na izlazu komparatora i vrši se setovanje određenih bitova. Na praktičnoj makedi je pozicija bita koji se setuje označena svetlosno emitujućom diodom (LED) koja u trenutku setovanja treperi.

**Катедра за информационо-комуникационе технологије**  
**Студијски програм: Комуникационе технологије**  
**Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА**

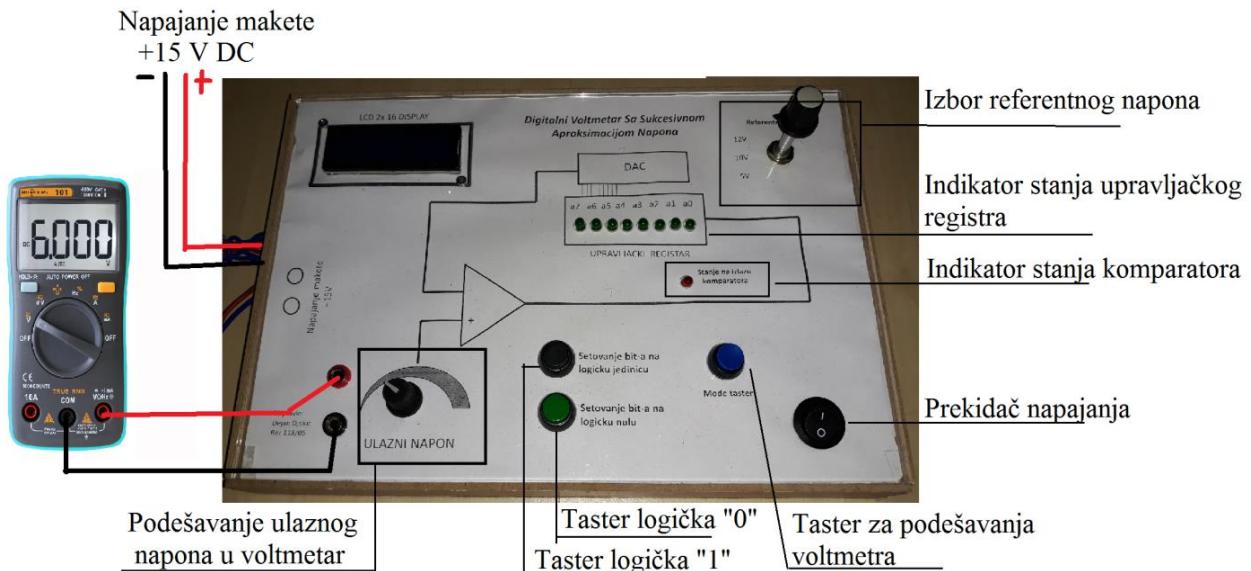

Slika 2. Maketa digitalnog V-metra sa sukcesivnom aproksimacijom napona.

n	$\Delta V_n = \frac{V_{REF}}{2^n}$	$V_{ulazno} \leq \Delta V_1 + \dots + \Delta V_n?$ (DA ili NE)*	Stanje na komparatoru	Bit (n) (0 ili 1)
1	$\Delta V_1 = \frac{V_{REF}}{2^1} =$			Bit(1)=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**Катедра за информационо-комуникационе технологије**

**Студијски програм: Комуникационе технологије**

**Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА**

Stanje upravljačkog registra je \_\_\_\_\_, odnosno  $V_{mereno} =$  \_\_\_\_\_.

Greška merenja iznosi (vrednost koja je očitana na digitalnom voltmetru uzeti kao tačnu vrednost):

$$\delta_m [\%] = \frac{V_{mereno} - V_{tačno}}{V_{tačno}} =$$

\***NAPOMENA:** Sabirati samo one  $\Delta V_n$  za koje je  $Bit(n) = 1$ , a ostale ne uzimati u obzir.

**Zaključak:**

---

---

---

---

U Nišu, дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Overio vežbu)

**Predmetni asistent**

**dr Nataša Nešić**