

Razlaganje složenih projekata na manje celine

Prilikom podele složenog projekta na manje celine korisno je uočiti njegove prirodne gradivne ili funkcionalne delove, odnosno blokove. Iako ovo zvuči relativno jednostavno, nije redak slučaj da se ova činjenica prenebregne. Projekat obično sadrži nekoliko funkcija. Treba pristupiti tako da se uoče, izdvoje, a zatim i skiciraju blokovi pojedinih funkcija. Tako je npr., logično da se razvoj kontrolne logike razdvoji od ostale, „kontrolisane“ logike. Prirodno je, takođe, ako u jednom projektu postoji više aritmetičkih kola, ona budu razdvojena. Takođe je korisno razmotriti da li postoje resursi koje mogu da koriste dva ili više delova kola.

Podela projekta na manje celine može da pomogne da se kasnije, tokom razvoja projekta jedni blokovi zamene drugim blokovima, koji imaju poboljšane performanse.

Ne treba posebno naglašavati da se, tokom projektovanja logike, svaki blok tretira kao poseban par entitet-arhitektura. U okviru jedne arhitekture, može se javiti više različitih procesa. Ne postoji pouzdana formula kojom bi se procenilo da li je previše logike grupisano u okviru jednog bloka. Međutim, za početak, može se ispitati odnos između broja portova i složenost logike. Ukoliko je taj odnos mali, verovatno se preteralo sa logikom koja je pripisana jednom entitetu. Ako je taj odnos veliki, najverovatnije je da je jednoj arhitekturi pripisano nedovoljno logike. Naravno, ovo je samo procena, a ne striktno pravilo. Kao takve treba prihvatiti i sledeće preporuke, koje imaju smisla naročito sa stanovišta sinteze:

- jedan trostatički element po entitetu/arhitekturi, sem u slučaju da blok predstavlja bus (magistralu).
- jedan taktni signal po entitetu/arhitekturi.
- jedan reset (ili preset) signal po entitetu/arhitekturi.

Sa stanovišta *moda* i *tipa* signala u okviru projekta poželjno je da:

- svi portovi budu tipa *std_logic* ili *std_logic_vector*,
- svi portovi budu moda *in* ili *out*,
- samo portovi entiteta na najvišem nivou mogu da budu moda *inout*.


Tip *std_logic* je standardan i podržavaju ga svi alati za sintezu. On obezbeđuje potrebnu fleksibilnost jer podržava osim stanja „0“, „1“, „-“, „Z“ i „X“.

Ne treba koristiti apstraktne tipove kao što su intedžeri i prebrojivi tipovi (*enumerated*) u port mapi. Ove tipove treba zadržati kao lokalne u okviru arhitekture, a koristiti funkcije za konverziju iz, ili u, tip *std_logic*.

Mod signala takođe ima uticaja na podelu kola. Mod signala mora hijerarhijski da se prosledi do svih entiteta na koje se odnosi.

Sl. 2.7.1 poslužiće za ilustrovanje hijerarhije prosleđivanja signala sa stanovišta *moda* i *tipa* portova u složenom projektu. Napominjemo da primena samo *in* i *out* modova za opis entiteta na nižim hijerarhijskim nivoima pomaže u dokumentovanju projekta i njegovoj čitljivosti jer se jasno definiše smer protoka signala između pojedinih delova projekta.

Na Sl. 2.7.1 prikazan je projekat definisan entitetom nazvanim N1. On u sebi **sadrži** entitet N2 u kome se nalaze i entiteti N3 i N4, na najnižem hijerarhijskom nivou.

 

Sl. 2.7.1 Hijerarhija signala u složenom projektu (primer P. 2.7.1)

Ulazni signali u N1 označeni su sa **i1**, **i2** i **fo1**, izlazni su **o1**, i **o2**, dok je sa **io1** označen bidirekcion signal koji je moda *inout*.

Iz bidirekcionog signala io1, za entitet N1, izdvaja se na „izlazu“ iz bidirekcionog bafera **bidbuff**, povratni signal (feed-back) označen sa **fo1**. On predstavlja samo ulazni signal za entitete N1 i N2, tako da je kao takav i naveden u deklaraciji portova u primeru P. 2.7.1. Na taj način put signala kroz projekat postaje očigledan.

Signal **i2** je ulazni signal i za entitet N2 koji se nalazi u sastavu N1, kao i za N3 koji se nalazui u satavu N2. Zato se taj signal pojavljuje kao port moda *in* i u N2, i u N3. Za entitet N2, osim **i2**, ulazni portovi (mod *in*) su **i12** i **fo1**. Signal **i12** generiše se u okviru N1, tako da za njega predstavlja interni signal i nije deklarisan kao port entiteta N1.

Za entitet N3 osim signala **i2**, kao ulazni port deklarirše se i signal **i23** koji se generiše u okviru N2 (čiji je N3 deo) tako da je **i23** za N2 interni signal koji se ne definiše u listi portova.


Slična hijerarhija važi i za izlance portove. Kao što je rečeno, izlazni portovi za N1 su **o1** i **o2**. Signal **o2** generisan je u entitetu N2, tako da i za njega on predstavlja izlazni port. Slično važi i za signal **o4**, generisan u N4, čija se vrednost preko N2 prosleđuje entitetu N1, za koji predstavlja interni signal. Zato je **o4** deklarisan kao izlazni port u N4 i N2.

Definicija entiteta N1, N2, N3 i N4 data je u primeru P. 2.7.1 zajedno sa odgovarajućim grafičkim interpretacijama na Sl. 2.7.2 .a, Sl. 2.7.1.b, Sl. 2.7.2 Sl. 2.7.1.c, iSl. 2.7.2 .d, respektivno.

P. 2.7.1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

 entity N1 is port (
    i1: in std_logic;
    i2: in std_logic;
    f01: in std_logic;
    o1: out std_logic;
    o2: out std_logic;
    i01: inout std_logic
);
end entity N1;
```




a)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity N2 is port (
    i12: in std_logic;
    i2: in std_logic;
    f01: in std_logic;
    o2: out std_logic;
    o4: out std_logic
);
end entity N2;
```



b)
 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity N3 is port (
    i2: in std_logic;
    i23: in std_logic;
    o34: out std_logic
);
end entity N3;
```




c)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity N4 is port (
    o34: in std_logic;
    o4: out std_logic;
    o42: out std_logic
);
end entity N4;


```

 

d)

Sl. 2.7.2 Grafičke interpretacija entiteta a) N1, b) N2, c) N3 i d) N4

Ponašanje bidirekcionog bafera sa Sl. 2.7.3 opisano je Tabelom T. 2.7.1, u kojoj Z^* označava da vrednost signala zavisi od pobude, jer se, tada, io ponaša kao ulazni port.

 

Sl. 2.7.3 Bidirekcionni bafer

Tabela

T. 2.7.1 Tablica istinitosti kojom se opisuje ponašanje bidirekcinog bafera

id	ie	io	o_fb
0	1	0	0
1	1	1	1
X	0	Z^*	Z^*

Na bidirekcionom izlazu pojaviće se ulazni signal io , ukoliko je enable ulaz ie u stanju logičke jedinice. Kada je $ie=0$, izlaz bafera je u stanju visoke impedanse, a stanje na portu io definiše pobuda. Za bidirekcionni port io , vezan je izlazni port o_fb . Na ovaj port dolaze signali koji se javljaju na portu io , nezavisno od toga sa koje strane signal dolazi: iz bafera ili spolja. Ovaj signal se koristi za vraćanje na ulaz tako da se naziva povratni ili *feed-back* signal.

Definicija para entitet/arhitektura bidirekcionog bafera sa Sl. 2.7.3 data je u primeru P. 2.7.2.

P.2.7.2

```
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity BIDBUFF is port
(
    id: in std_logic;
    ie: in std_logic;
    o_fb: out std_logic;
    io: inout std_logic
);
end entity BIDBUFF;

architecture rtl of BIDBUFF is
begin
    io <= id when ie = '1' else 'Z';
    o_fb <= io;
end architecture rtl;
```