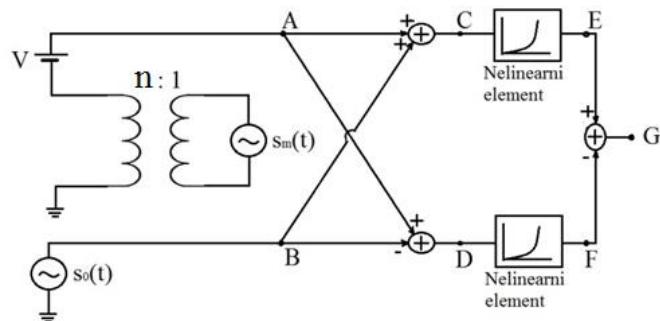


Osnovi telekomunikacija – Računske vežbe – Termin 7

Zadatak 1. Na slici 1. je data principska šema modulatora sa nelinearnim elementima. Zbir, odnosno razlika signala $s_m(t) = S_m \cos \omega_m t$ i $s_0(t) = S_0 \cos \omega_0 t$ dovodi se na ulaz nelinearnih elemenata čija je karakteristika kvadratna i data formulom:

$$s_{iz}(t) = \begin{cases} k * s_{ul}^2, & s_{ul}(t) > 0; \\ 0, & s_{ul}(t) < 0. \end{cases}$$

- Utvrditi vrstu modulacije.
- Ukoliko je za tu vrstu modulacije definisan indeks modulacije odrediti mu maksimalnu vrednost kao i amplitudu S_m . Poznato je $S_0 = 2V$, $V = 5V$, $n = 10$.



Slika 1.

REŠENJE:

REŠENJE:

PODSEČAJE IZ ELEKTROTEHNIKE:

$n:m$ PRENOŠI CI UDNOŠ TRANSFORMACIJE!
za prenosni odnos $n:m$ važi da je
 $|n \cdot V_1| = |m \cdot V_2|$

$\underline{s(t)} = S_m \cdot \underline{\sin \omega_0 t}$


VREMENSKI ZAVISNI SIGNAL $s(t)$
AMPLITUĐA tog SIGNALA
zakon po kome se menjaju amplituda

\Rightarrow

NAŠEM ZADATKU JE:
 $\underline{s(t)} = n \cdot \underline{s_m(t)}$

$\underline{s(t)} = n \cdot S_m \cdot \underline{\sin \omega_0 t}$

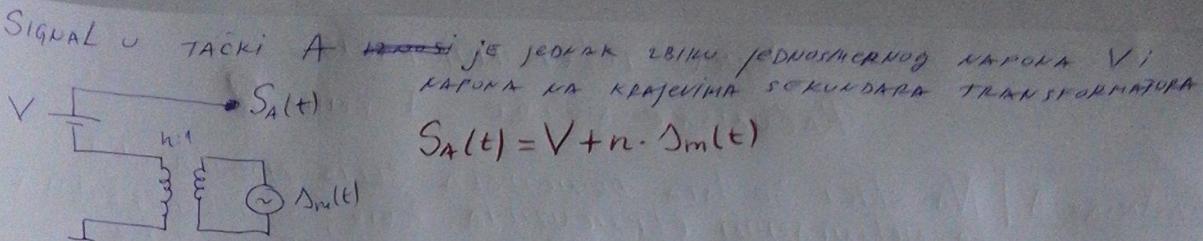Osnovi telekomunikacija – Računske vežbe – Termin 7



SIGNAL u tački B je jednako generatoru $S_B(t)$:

$$S_B(t) = S_0(t)$$

SIGNAL u tački C je jednako zbiru signala $S_A(t)$ i $S_B(t)$,

SIGNAL u tački D je jednako njihovoj razlici:

$$S_C(t) = S_A(t) + S_B(t)$$

$$S_D(t) = S_A(t) - S_B(t)$$

SLEDEĆE ŠTO TRAŽIMO SU SIGNALI $S_E(t)$ I $S_F(t)$ I ONI PREDSTAVLJAJU SIGNAL NA IZLazu NELINEARNIH ELEMENTA SA KARAKTERISTIKOM

$$S_E(t) = k \cdot S_C^2(t), \text{ za } S_C(t) > 0$$

$$S_F(t) = k \cdot S_D^2(t), \text{ za } S_D(t) > 0$$

Na kraju sistema u tački G SIGNAL je jednako:

$$S_G(t) = S_E(t) - S_F(t) = \left| \begin{array}{l} \text{SADA POLAKO UBACUJEMO SIGNALE KOJE SMO} \\ \text{PRETHODNO ISKAZILI, radi uočavanja o kojoj} \\ \text{VRSTI MODULACIJE SE RADI} \end{array} \right| =$$

$$= k \cdot S_C^2(t) - k \cdot S_D^2(t) = k \left(S_C^2(t) - S_D^2(t) \right) = k \cdot (S_C(t) - S_D(t)) \cdot (S_C(t) + S_D(t)) =$$

$$= k \cdot (S_A(t) + S_B(t) - S_A(t) + S_B(t)) (S_A(t) + S_B(t) + S_A(t) - S_B(t)) = k \cdot 2S_B(t) \cdot 2S_A(t) =$$

$$= 4k \cdot S_A(t) \cdot S_B(t) = 4k \cdot (V + n \cdot S_m(t)) \cdot S_0(t) = 4k \cdot (V + n \cdot S_m \cos \omega_m t) \cdot S_0 \cdot \cos \omega_0 t =$$

$$= 4k \cdot S_0 \cdot V \left(1 + \frac{n}{V} S_m \cos \omega_m t \right) \cos \omega_0 t \Rightarrow \begin{array}{l} \text{LICI NA KAKI SIGNAL} \\ \text{KONVENCIJOMA} \\ \text{AMPLITUDESKE} \\ \text{MODULACIJE} \end{array}$$

b) $\underline{\underline{S_0 = 2V \quad V = 5V \quad n = 10}}$
 $m = ? \quad S_m = ?$

Ugovor je da signali u tačkama C i D budu veći od nule

$$\underline{\underline{S_C(t) = V + n S_m \cos \omega_m t + S_0 \cos \omega_0 t \geq 0}}$$

$$\underline{\underline{S_D(t) = V + n S_m \cos \omega_m t - S_0 \cos \omega_0 t \geq 0}}$$

Pošto su signali ≥ 0 , moramo da nađemo njihovu minimalnu vrednost:

$$S_C(t)_{\min} = V - n \cdot S_m - S_0 \geq 0, \text{ ovde je } \cos \omega_m t = -1 \text{ i } \cos \omega_0 t = -1$$

$$S_D(t)_{\min} = V - n \cdot S_m - S_0 \geq 0, \text{ ovde je } \cos \omega_m t = -1 \text{ i } \cos \omega_0 t = 1$$

OBA SIGNALA IMaju iste minimalne vrednosti, ali se one ne javljaju u istom trenutku.

Osnovi telekomunikacija – Računske vežbe – Termin 7

$$V - S_0 \geq n \cdot S_m$$

$$\frac{V - S_0}{n} \geq S_m$$


$$S_m \leq \frac{V - S_0}{n} = \frac{5 - 2}{10} = 0.3 \text{ V}$$

INDEX modulacije m je jednac:

$$m = \frac{n}{V} \cdot S_m \leq \frac{10}{5} \cdot 0.3 = 0.6$$


Zadatak 2. Na slici 2. je data šema kružnog modulatora. Signal $s_m(t)$ je niskofrekventni sinusni sa frekvencijom $f_m=4 \text{ kHz}$ i amplitudom $S_m=1\text{V}$. Signal $s_0(t)$ ima amplitudu $S_0=1\text{V}$ i frekvenciju $f_0=1 \text{ MHz}$.

Prenosni odnosi transformatora su $n_1=n_2=1$. Filtar propusnik opsega je idealan. Dati potrebne vremenske i frekvencijske dijagrame za napon $s_1(t)$ i odrediti propusni opseg filtra tako da ima maksimalni mogući propusni opseg, a da pri tome potpuno ukloni parazitne komponente signala $s_1(t)$.

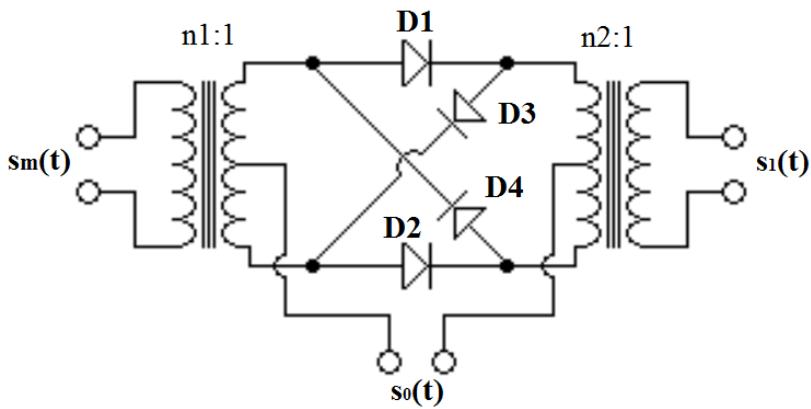

Slika 2.

REŠENJE:

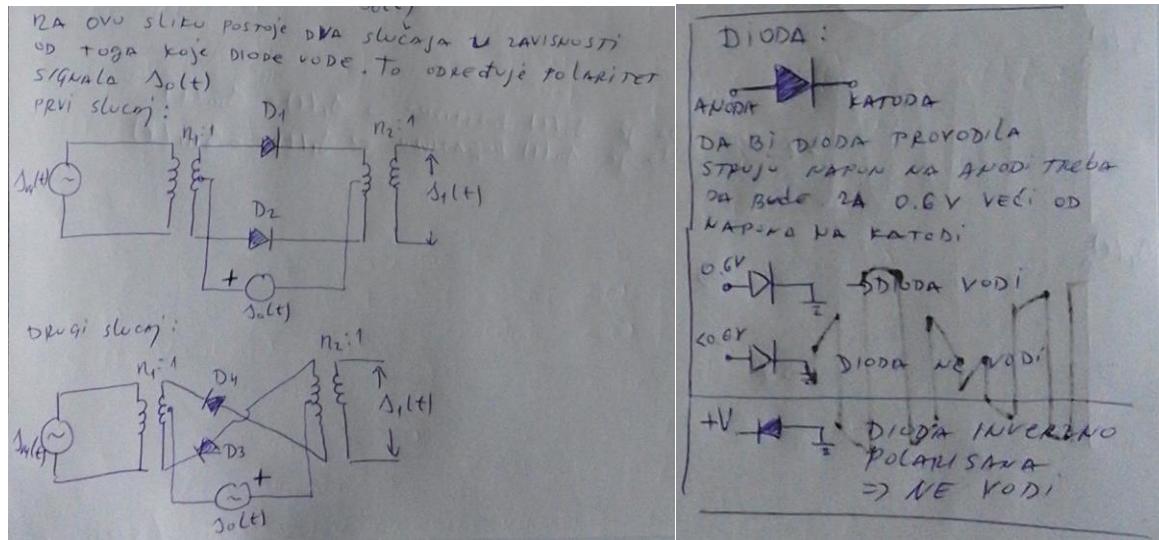


Osnovi telekomunikacija – Računske vežbe – Termin 7

$$\Delta_m(t) = S_m \cos \omega_m t$$


$$\Delta_o(t) = S_o \cos \omega_o t$$

POSTO JE $n_1 = n_2 = 1$ MOŽEMO DA POSматРАМО ŠEĆU KAO DA NE POSTOJE TRANSFORMATORI:

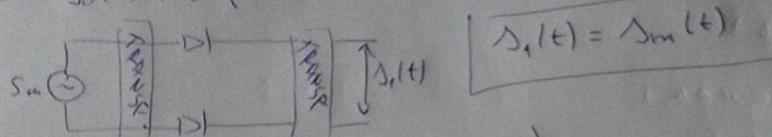ZA $\Delta_o(t) > 0$ (VOĐE DIODE D_1 I D_2) VIDI DA JE



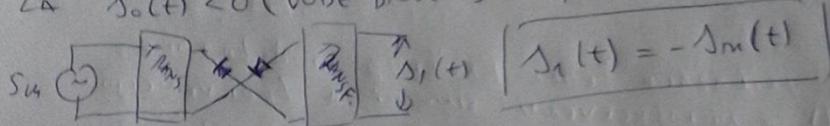ZA $\Delta_o(t) < 0$ (VOĐE DIODE D_3 I D_4):



POVEZIVANJEM OBА SLUČAJA DOBIVAMO:




$$\Delta_1(t) = \begin{cases} \Delta_m(t), & \Delta_o(t) > 0 \\ -\Delta_m(t), & \Delta_o(t) < 0 \end{cases}$$

CRTAMO TALASNE OBLIKE: $\Delta_o(t) \rightarrow$ visokofrekventni SIGNAL
(modulišeni SIGNAL)

$\Delta_m(t) \rightarrow$ niskofrekventni SIGNAL
(nemodulišeni SIGNAL)

(uz pomoć $\Delta_m(t)$ modulišemo ~~stavljam~~ NOŠEĆI SIGNAL $\Delta_o(t)$).

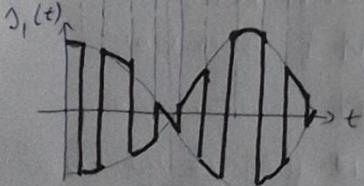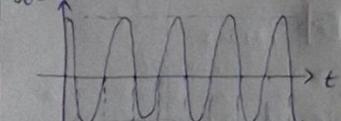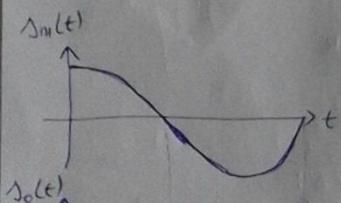$\Delta_1(t) \rightarrow$ SIGNAL U IZLazu KONTROLNog MODULATORA



\rightarrow kada je $\Delta_o(t)$ pozitivno $\Rightarrow \Delta_1(t) = \Delta_m(t)$
kada je $\Delta_o(t)$ negativno $\Rightarrow \Delta_1(t) = -\Delta_m(t)$

Osnovi telekomunikacija – Računske vežbe – Termin 7

